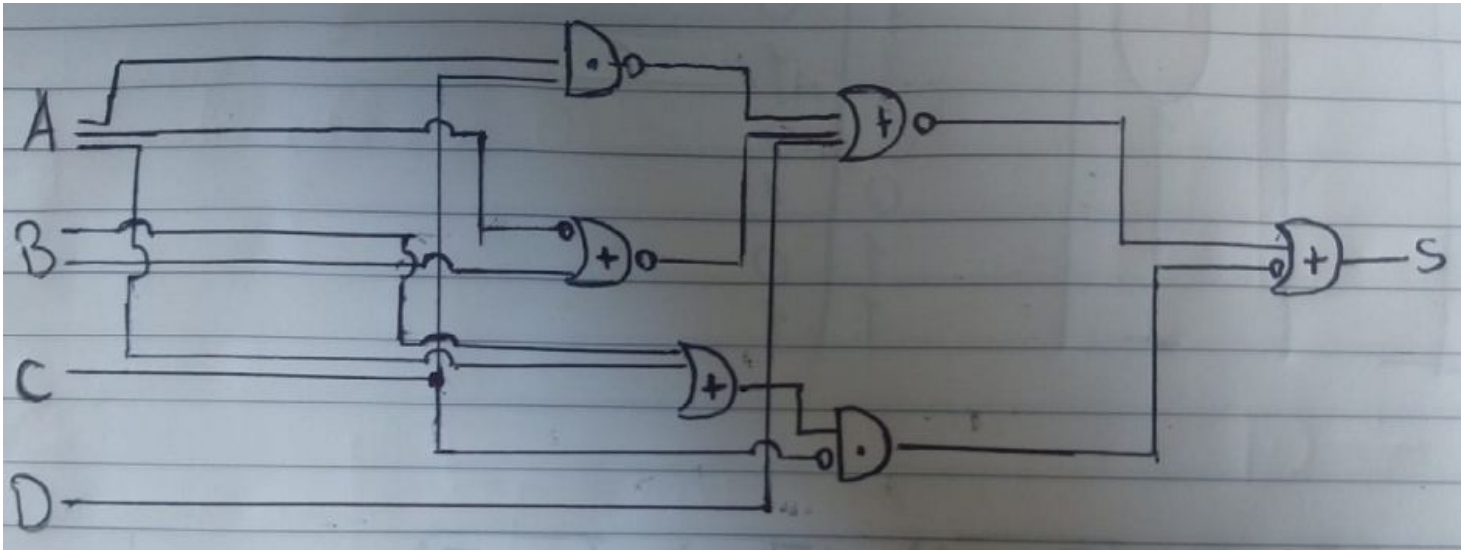


Atividade 02: Circuitos Digitais - Segunda fase

Igor Radtke

1.a)



1.b)

A	B	C	$D = AC''$	$Y = A' + B''$	$Z = A + B$	$H = (X + D + Y)''$	$K = (C' \cdot Z)''$	$S = H + K$	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	1	1

$$S = \overline{\overline{A \cdot C} + D + \overline{A} + B + \overline{C} \cdot (A + B)}$$

' = para negado
 '' = para tudo negado

2.a)

$$S = ((\bar{A} \cdot D) + (\bar{B} + D)) + (\bar{B} \cdot C) + (\bar{A} + \bar{D})$$

2.b)

A	B	C	D		W=(A'.D)	X=(B'+D)''	Y=(B'.C)	Z=(A+D')''	T=W+X	S=T+Y+Z
	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	0	0	0	1		1	0	0	1	1
	0	0	1	0		0	0	1	0	1
	0	0	1	1		1	0	1	1	1
	0	1	0	0		0	1	0	1	1
	0	1	0	1		1	0	0	1	1
	0	1	1	0		0	1	0	1	1
	0	1	1	1		1	0	0	1	1
	1	0	0	0		0	0	0	0	0
	1	0	0	1		0	0	0	0	0
	1	0	1	0		0	0	1	0	1
	1	0	1	1		0	0	1	0	1
	1	1	0	0		0	1	0	1	1
	1	1	0	1		0	0	0	0	0
	1	1	1	0		0	1	0	1	1
	1	1	1	1		0	0	0	0	0
								' = para negado		
								" = para tudo negado		